

**Attempt the following questions:** (14)

- a) .....biasing has highest stability.  
A) Fixed bias. B) Emitter bias. C) Potential divider D) Collector to base
- b) Transistor is a .....device  
A) active B) bipolar C) both A and B D) none of above
- c) ..... is current controlled device  
A) BJT B) FET C) both A and B D) none of above
- d) Operating point depends on .....  
B) temperature B)  $\beta$  C) A and B both D) none of above
- e) If Operating Point is middle of Load Line then amplifier is treated as a  
C) Class A B) Class B C) Class C D) Class D
- f) The unit of gain .....  
D) Decibel. B) None. C) Ampere D) Volt
- g) Transistor has \_\_\_\_ Junctions.  
E) 1 B) 2 C) 3 D) 4
- h) Push pull amplifier must have at least .....transistor.  
A) 1 B) 2 C) both A and B D) none of above
- i) Conducting Channel is present in .....  
A) BJT B) FET C) MOSFET D) none of above
- j) Frequency response of .....coupling is a flat line.  
A) RC B) LC C) transformer D) direct
- k) value of  $\alpha$  is always 1  
A) less than B) greater than C) equal to D) any one of above
- l) An Electron has ..... charge  
A) Negative B) Zero C) Positive D) none of above

- m)** Which transistor having Channel is present in .....  
 A) BJT      B) FET      C) MOSFET D) none of above
- n)** ..... is heavily doped in transistor.  
 B) Emitter    B) collector    C) base      D) all of above

**Attempt any four questions from Q-2 to Q-8**

**Q.2 Attempt all questions** (14)

- (a) Compare of CB, CE and CC amplifier configuration in detail.  
 (b) Draw and explain the Darlington pair amplifier configuration in detail.

**Q.3 Attempt all questions** (14)

- Explain with a neat diagram the working of a Class A amplifier.
- Explain with a neat diagram the working of a Crystal oscillator.

**Q.4 Attempt all questions** (14)

- (a) What is voltage divider bias? What is its disadvantage? How it is removed with emitter bias?  
 (b) With neat circuit diagram and frequency response, explain two stage RC coupled amplifier. What are its advantages and applications?

**Q.5 Attempt all questions** (14)

- (a) Explain with the help of circuit diagram working of Colpitts Oscillator.  
 (b) Draw the circuit of Hartley oscillator and derive an expression for its frequency of oscillation.

**Q.6 Attempt all questions** (14)

- (a) Define positive and negative feedback. Explain different types of negative feedback in transistor circuits and its effect.  
 (b) Draw a diagram of an emitter follower and describe its working and advantages.

**Q.7 Attempt all questions** (14)

- (a) Explain with a neat diagram the working of a Class B push pull amplifier.  
 (b) Draw and explain the construction, operation and characteristic of FET.

**Q.8 Attempt all questions** (14)

- (a) Draw the circuit of Wien bridge oscillator and derive the expression for its frequency of oscillation.  
 (b) Explain the characteristics and operation of Enhancement-mode MOSFET

**Attempt the following questions:**

**(14)**

- a) ..... બાયસિંગ ની સ્થિરતા મહતમ હોય છે.  
A) ફિક્સ્ડ બાયસ B) એમીટર બાયસ C) પોટેન્શિયલ દીવઇડર D) કલેક્ટર થી બેઝ
- b) ટ્રાન્ઝિસ્ટર \_\_\_\_\_ ડિવાઇસ છે  
A) સાંક્રિય B) ડિઘ્નુવીય C) એ અને બી બંને D) આમાંથી એકપણ નહીં
- c) ..... એ કરેટ કંટ્રોલલેડ ડિવાઇસ છે  
A) BJT B) FET C) એ અને બી બંને D) આમાંથી એકપણ નહીં
- d) ઓપરેટિંગ પોઇન્ટ \_\_\_\_\_ ઉપર આધારિત છે  
A) તાપમાન B)  $\beta$  C) એ અને બી બંને D) આમાંથી એકપણ નહીં  
e) જો ઓપરેટિંગ પોઇન્ટ લોડ લાઇન ની મધ્યમાં હોય તે અંપ્લિફાઈર ને \_\_\_\_\_ તરીકે ઓળખાય છે  
A) કલાસ એ B) કલાસ બી C) કલાસ સી D) કલાસ ડી  
f) ગેએન નો એકમ \_\_\_\_\_ છે.  
A) ડેસીબલ B) કર્ડ નહીં C) એપિયર D) વોલ્ટ
- g) ટ્રાન્ઝિસ્ટર ને \_\_\_\_\_ જંકસનો હોય છે  
A) ૧ B) ૨ C) ૩ D) ૪
- h) પુશ પુલ અમ્પલિફાયર માં ઓછાં ઓછાં \_\_\_\_\_ ટ્રાન્ઝિસ્ટર હોય.  
B) ૧ B) ૨ C) એ અને બી બંને D) આમાંથી એકપણ નહીં
- i) કંડકટિંગ ચેનલ \_\_\_\_\_ માં હાજર હોય છે  
A) BJT B) FET C) MOSFET D) આમાં થી એક પણ નહીં

- j) કાર્યિતંગ નું આવર્તન પ્રતિકિયા સપાટ રેખા હોય છે  
 A) આરસી(RC) B) એલસી(LC) C) ટ્રાન્સફોરમર D) ડાઇરેક્ટ
- k) અની કિમંત હેશાં ૧ કરતાં \_\_\_\_\_ હોય છે  
 B) ઓછી B) વધારે C) સરખી equal to D) આમાંથી એકપણ નહીં
- l) એલેક્ટ્રોન નો વિજભાર \_\_\_\_\_ હોય છે  
 A) નકારાત્મક B) ઝિરો C) હકારાત્મક D) આમાંથી એકપણ નહીં
- m) સંચાલન ચેનલ ..... માં હાજર છે  
 A) BJT B) FET C) MOSFET D) none of above
- n) ..... ટ્રાન્સિસ્ટર માં ભારે ડોપાડ છે.  
 C) એમીટર B) કલેક્ટર C) બેઝ D) ઉપર ના બધાજ

**Attempt any four questions from Q-2 to Q-8**

**Q.2 Attempt all questions**

(14)

- (a) CB, CE અને CC અમ્પલિકાયર રૂપરેખાંકર ની વિગતવાર સરખામણી કર.  
 (b) ડાર્લિંગટન જોડ રોપરેખાંકન દોરી વિગતવાર સમજાવો.

**Q.3 Attempt all questions**

(14)

- (a) સુધાડ સર્કિટ ડાયગ્રામ સાથે કલાસ અ અમ્પલિકાયર નું કાર્ય સમજાવો.  
 (b) સુધાડ સર્કિટ ડાયગ્રામ સાથે કિસ્ટલ ઓસીલેટરનું કાર્ય સમજાવો.

**Q.4 Attempt all questions**

(14)

- (a) વોલ્ટેજ ડીવાયડર બાયસ શું છે? તેના ગેર ફાયદાઓ શું છે? તેને કેવી રીતે એમીટર બાયસ થી ફૂર્ણ કરવામાં આવે છે?  
 (b) સુધાડ સર્કિટ ડાયગ્રામ અને આવર્તકલ પ્રતિકિયા સાથે બે તબબકા આરસી કષ્પલડ અમ્પલિકાયર સમજાવો. તેના ફાયદાઓ અને ઉપયોગો શું છે ?

**Q.5 Attempt all questions**

(14)

- (a) સર્કિટ ડાયગ્રામ સાથે કોલપીટ્રસ્સ ઓસીલેટરનું કાર્ય સમજાવો.  
 (b) હાર્ટલી ઓસીલેટર ની સર્કિટ દોરો અને ટેન આવર્તનો ના ઓસીલેસન નું સમીકરણ મેળવો.

**Q.6 Attempt all questions**

(14)

- (a) નકારાત્મક અને હકારાત્મક પ્રતીભાવ વ્યખાયીત કરો. ટ્રાન્સિસ્ટર સર્કિટ માં નકારાત્મક પ્રતીભાવો ના પ્રકારો સમજાવો  
 (b) એમીટર ફોલોવર ની આકૃતિ દોરી તેનું કાર્ય અને લાખો વર્ણવો.

**Q.7 Attempt all questions**

(14)

- (a) સુધાડ સર્કિટ ડાયગ્રામ સાથે કલાસ બી પુશ પુલ અમ્પલિકાયર નું કાર્ય સમજાવો.

**(b)** એફેર્ટી નું કન્સ્ટ્રક્શન, સંચાલન, અને લાક્ષણિકતા દોરી સમજાવો.

**Q.8 Attempt all questions**

**(14)**

**(a)** વેઇન બ્રિજ ઓસીલેટર ની સર્કિટ દોરી તેના આવર્તનો ના ઓસીલેશન નું સમીકરણ મેળવો.

**(b)** એનહંસમેટ-મોડ મોસફેટ ની લાક્ષણિકતાઓ અને પ્રક્રિયા સમજાવો.